

Joule Thief Sebagai Boost Converter Daya LED Menggunakan Sel Volta Berbasis Air Laut

by Anwar Mujadin

Submission date: 09-Oct-2022 07:00PM (UTC+0700)

Submission ID: 1920448078

File name: t_Converter_Daya_LED_Menggunakan_Sel_Volta_Berbasis_Air_Laut.pdf (416.4K)

Word count: 2283

Character count: 12792

Joule Thief Sebagai *Boost Converter* Daya LED Menggunakan Sel Volta Berbasis Air Laut

Anwar Mujadin¹, Suci Rahmatia²

^{1,2}Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi, Komplek Masjid Agung Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kode Pos 12110

Penulis untuk Korespondensi/E-mail: amujadin@uai.ac.id

Abstrak – Joule-Thief adalah salah satu rangkaian listrik untuk konservasi energi dengan menggunakan teknis medan elektromagnetik arus transien pada sebuah coil. Sirkuit ini dioperasikan menggunakan sebuah MOSFET sebagai saklar untuk meregenerasi tegangan dan arus listrik dalam satuan waktu kemudian disalurkan pada beban light emitting diode (LED). Dari hasil eksperimental, sel volta berbasis air laut dengan tegangan jepit 0.8V mampu mengaktifkan lampu LED dengan konfigurasi rangkaian serial. Hasilnya menunjukkan bahwa power transfer maksimum dari sirkuit Joule-thief sangat efektif sebagai pemasok daya beban 60 LED.

Kata Kunci - Joule Thief, Boost Converter Daya LED, Sel Volta Berbasis Air Laut

Abstract – Joule-Thief is one of the electric circuits for conservation energy by using electromagnetic field transient current in a coil. This circuit is operated using a MOSFET as a switch to regenerating the voltage and current flowing along the coil. The electric current accumulates in the coil then in unity of time will be supplied to the light emitting diode (LED) load. From experimental results, water sea voltaic cells based with 0.8V clamp voltage are able to activate LED lights in serial circuit configurations. The results shown that power transfer joule-thief circuit is very effective capable of supplying LED up to 60 LEDs.

Keywords - Joule Thief, Boost Converter Power LED, Sea-Based Voltaic Cells

PENDAHULUAN

Seiring dengan kemajuan teknologi saat ini, divais listrik pada awalnya membutuhkan energi yang besar, secara bertahap mulai diganti dengan divais hemat listrik dan lebih ramah lingkungan. Upaya untuk konservasi (penghematan) listrik kemungkinan besar akan terus berkembang. Ketersediaan energi listrik yang diberikan tidak seimbang dengan kebutuhan seiring dengan pertumbuhan gaya hidup terutama di kota besar seperti Jakarta.

Salah satu konsep teknis konservasi energi melalui pengembangan komponen listrik yang menerapkan medan elektromagnetik dengan menerapkan *electro mechanics force* (EMF) secara komprehensif melalui konsep induksi magnetik. Salah satu aplikasi konsep diatas adalah rangkaian yang disebut Joule-thief.

Sirkuit Joule-thief dikenal sebagai rangkaian transistor pemblokiran sederhana yang bekerja sebagai pencuri energi yang bisa menghasilkan energi listrik besar dengan sumber energi sangat kecil. Rangkaian Joule-thief memiliki efisiensi tinggi, akselerasi handal dan respon dinamis yang sangat cepat [1].

Akibat perkembangan teknologi LED yang sangat pesat 5 tahun terakhir ini, semua lampu konvensional telah digantikan dengan LED. Lampu LED memiliki daya jauh lebih kecil namun memiliki fluks cahaya yang sangat kuat dibandingkan teknologi konvensional seperti lampu pijar (elemen) maupun lampu neon (tungsten lamp; TL). Rangkaian Joule-thief menjadi bagian terpenting dalam penunjang lampu penerangan berbasis LED ini.


Tulisan ini akan membahas mengenai teknis pengendalian lampu penerangan berbasis LED yang dikendalikan oleh rangkaian listrik Joule-thief dimana sumber catu daya rangkaiannya menggunakan sel Volta berbasis air laut.

TINJAUAN PUSTAKA

Boost Converter

Boost-converter adalah konverter penaik tegangan DC ke level yang lebih tinggi. Sirkuit ini merupakan bentuk catu daya yang diperlukan ketika tegangan yang dibutuhkan oleh suatu divais elektronik lebih tinggi dari tegangan catu yang tersedia.

Pada Gambar 1 diperlihatkan prinsip kerja rangkaian boost converter pada posisi a) on state dan b) off state

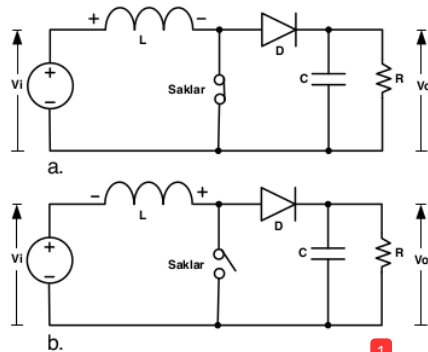

Gambar 1. Rangkaian boost converter pada a) On state b) off state

Boost converter mempunyai dua mode fungsi tergantung pada posisi saklar (umunya menggunakan MOSFET maupun transistor) dimana saklar ini bekerja buka-tutup pada frekuensi tinggi. Dari Gambar 1 (a) bila saklar tertutup, arus mengalir melewati induktor searah jarum jam dan induktor menyimpan sejumlah energi dengan meregenerasi medan magnet di sebelah sisi kiri polaritas positif induktor. Waktu saklar tertutup katakanlah T_{on} . Berikutnya dari Gambar 1 (b) bila saklar terbuka, medan magnet tadi polaritas akan berubah (sisi kiri berubah negatif sekarang) dan medan magnet akan dihilangkan kebentuk arus listrik kemudian disalurkan ke beban. Dengan demikian hasilnya seolah-olah ada dua buah sumber secara series akan disalurkan ke


beban melewati dioda D kapasitor C dan beban R. Waktu saklar terbuka katakanlah T_{off} . Total waktu periode (T) diformulasikan sebagai:

$$T = T_{on} + T_{off} \quad (1)$$

frekuensi osilasi buka-tutup saklar dinyatakan dengan:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{T_{on} + T_{off}} \quad (2)$$

Pada Gambar 2 diperlihatkan rangkaian boost converter secara umum [2].

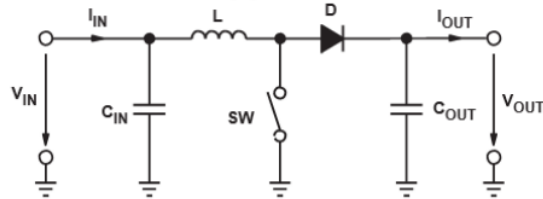

Gambar 2. Rangkaian boost converter secara umum [2].

Empat parameter yang dibutuhkan untuk menghitung daya antara lain:

- Input voltage range: $V_{IN(min)}$ dan $V_{IN(max)}$
- Nominal Output Voltage: V_{OUT}
- Maximum Output Current: $I_{OUT(max)}$
- Integrated circuit (IC) untuk membangun boost converter.

Menghitung duty cycle diformulasikan sebagai [2]:

$$D = 1 - \frac{V_{IN(min)} \times \eta}{V_{OUT}} \quad (3)$$

dimana :

- $V_{IN(min)}$ = Tegangan masukan minimal
- V_{OUT} = Tegangan keluaran yang diinginkan
- η = efficiency dari converter

Mencari arus riak (ripple current pada induktor)

Diformulasikan sebagai [2][3]:

$$\Delta I_L = \frac{V_{IN(min)} \times D}{f_s \times L} \quad (4)$$

dimana:

$V_{IN(min)}$ = Tegangan minimum masukan

1

 $D = \text{duty cycle}$ $f_s = \text{frekuensi minimum switching converter}$ $L = \text{Nilai induktor}$

Mencari arus keluaran maksimum diformulasikan sebagai [2][3]:

$$I_{\text{MAXOUT}} = \left(I_{\text{LIM(min)}} - \frac{\Delta I_L}{2} \right) \times (1-D) \quad (5)$$

dimana:

 $I_{\text{LIM(min)}} = \text{nilai minimum arus}$ $\Delta I_L = \text{arus riak (ripple current) pada induktor}$ $D = \text{duty cycle}$

Mencari maksimum arus saklar diformulasikan sebagai [2]:

$$I_{\text{SW(max)}} = \frac{\Delta I_L}{2} + \frac{I_{\text{OUT(max)}}}{1-D} \quad (6)$$

dimana:

 $\Delta I_L = \text{arus riak(ripple current) pada inductor}$ $I_{\text{OUT(max)}} = \text{arus maksimum keluaran}$ $D = \text{duty cycle}$

Mencari nilai estimasi induktor diformulasikan sebagai [2][3]:

$$L = \frac{V_{\text{IN}} \times (V_{\text{OUT}} - V_{\text{IN}})}{\Delta I_L \times f_s \times V_{\text{OUT}}} \quad (7)$$

1

dimana:

 $V_{\text{IN}} = \text{tegangan masukan spesifik}$ $V_{\text{OUT}} = \text{tegangan keluaran yang diinginkan}$ $f_s = \text{frekuensi minimum switching converter}$ $\Delta I_L = \text{arus riak(ripple current) pada inductor}$

Mencari arus riak (ripple current) pada inductor dengan batasan riak antar 20%-40% didormulasikan sebagai:

$$\Delta I_L = (0.2 \text{ to } 0.4) \times I_{\text{OUT(max)}} \times \frac{V_{\text{OUT}}}{V_{\text{IN}}} \quad (8)$$

Pemilihan komponen kapasitor diformulasikan sebagai [2]:

$$C_{\text{OUT(min)}} = \frac{I_{\text{OUT(max)}} \times D}{f_s \times \Delta V_{\text{OUT}}} \quad (9)$$

 $C_{\text{OUT(min)}} = \text{minimum kapasitansi keluaran}$ $I_{\text{OUT(max)}} = \text{maximum arus keluaran.}$ $D = \text{duty cycle}$ $f_s = \text{frekuensi minimum switching converter}$ $\Delta V_{\text{OUT}} = \text{tegangan keluaran yang diinginkan}$

Menentukan *equivalent series resistance* (ESR) dari kapasitor yang digunakan, sehingga ada tambahan ripple tegangan keluaran. Ripple tegangan keluaran akibat kapasitor yang memiliki ESR diformulasikan sebagai [2][3]:

$$\Delta V_{\text{OUT(ESR)}} = \text{ESR} \times \left(\frac{I_{\text{OUT(max)}}}{1-D} + \frac{\Delta I_L}{2} \right) \quad (10)$$


dimana :

 $\Delta V_{\text{OUT(ESR)}} = \text{Penambahan tegangan riak akibat kapasitor yang memiliki ESR}$ $\text{ESR} = \text{equivalent series resistance}$ $I_{\text{OUT(max)}} = \text{maximum arus keluaran}$ $D = \text{duty cycle}$ $\Delta I_L = \text{arus riak(ripple current) pada inductor}$

IMPLEMENTASI HARDWARE


Blok Diagram

Pada Gambar 4 diperlihatkan blok diagram dari *boost converter*.

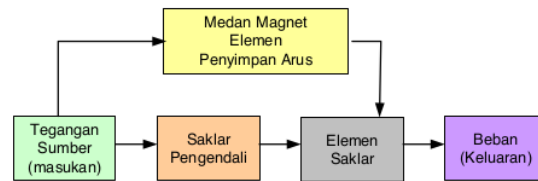


Gambar 3. Diagram blok rangkaian *boost converter*

Pada Gambar 4 diperlihatkan siruit dari *boost converter* hasil penelitian.

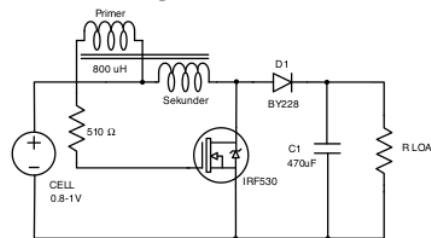


Gambar 4. Sirkuit dari *boost converter* hasil penelitian

Pada Gambar 5 diperlihatkan percobaan *boost converter* pada PCB bolong dengan baterai 1.5V dan 11 LED.

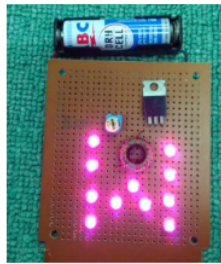

Gambar 5. Percobaan penguat konverter LED lampu penerangan

Pada Gambar 6 diperlihatkan percobaan *boost converter* menggunakan sumber sel baterai air laut 1.1V-0.8V.

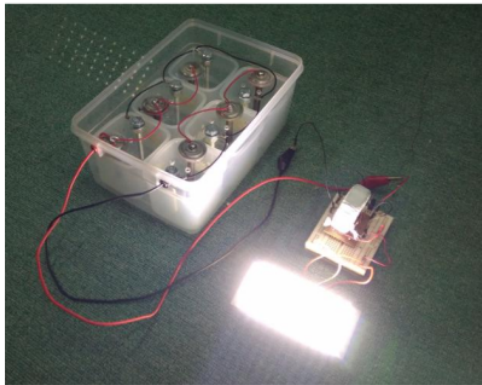

Gambar 6. Percobaan *boost converter* menggunakan sumber cellbaterai air laut 1.1 V-0.8 V.

sel volta air laut dibuat dengan ukuran masing-masing berturut-turut panjang, lebar dan tinggi 50 mm, 50 mm dan 70 mm. Sel volta air laut menggunakan elektroda Zn^{2+} (seng) dan Cu^{2+} (tembaga). Elektroda Zn^{2+} (seng) dapat diambil dari bekas kaleng biskuit dan elektroda Cu^{2+} (tembaga) dari bahan PCB. Sel volta disusun paralel. Sel volta diujikan pada prototipe *boost converter* dengan jumlah lilitan primer dan sekunder = 30:50, LED array 12V (60 buah) berukuran panjang 150 mm x 60 mm. Kemudian diamati lama waktu kerja dari sel volta air laut dengan lux meter pada jarak 2 meter.

Pada Tabel 1 diperlihatkan besaran tegangan sel volta air laut terhadap waktu dan kecerahan LED.


Tabel 1. Besaran tegangan sel volta air laut terhadap waktu dan kecerahan LED (menggunakan lux meter)

Tegangan Masukan		Frekuensi (K Hz)	Tegangan Keluaran	Kecerahan (lux)
Menit	(Volt)		(Volt)	
0	1.12	54.4	7.10	255
1	1.00	53.4	6.78	250
2	0.95	52.3	6.50	241
3	0.90	51.6	6.41	235
4	0.86	50.9	6.10	219
5	0.80	50.3	5.90	200
10	0.60	20.3	3.45	100
15	0.50	7.4	2.55	50

Dari Tabel 1 terlihat sel volta pada menit pertama menghasilkan tegangan jepit sebesar 1.12 V dengan 255 lux. Kemudian pada menit kelima tegangan jepit sel volta turun menjadi 0.8 V dan kecerahan menjadi 200 lux. Kecerdahan LED (lux) berbanding lurus dengan frekuensi kerja dari *boost converter*. Tegangan jepit sel volta menurun menyebabkan frekuensi kerja menurun dan kecerahan LED (lux) ikut menurun. Kecerdahan LED pada 200 lux (tegangan jepit sel 0.8V) masih cukup untuk menerangi area 1m x 1m pada ketinggian 2 meter. Sel Volta akan menurun drastis pada menit ke-10, penyebabnya adalah elektron pada air laut sudah mulai jenuh (kehilangan elektron). Artinya sel volta perlu diregenerasi lagi, tiap 5 menit. Regenerasi sel volta dengan teknis jembatan garam dan air laut mengalir menjadi bagian penting dari penelitian lebih lanjut.

Analisa Menggunakan simulink Matlab


Pada Gambar 7 diperlihatkan rangkaian penguat konverter menggunakan simulink Matlab.

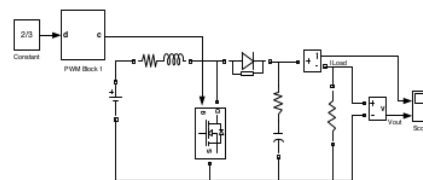


Gambar 7. Rangkaian fungsi alih *boost converter* menggunakan simulink Matlab.

Analisa Matlab ini dilakukan untuk melihat fungsi alih rangkaian *boost converter* pengukuran arus dan tegangan keluaran dengan parameter nilai sesuai dengan Gambar 4.

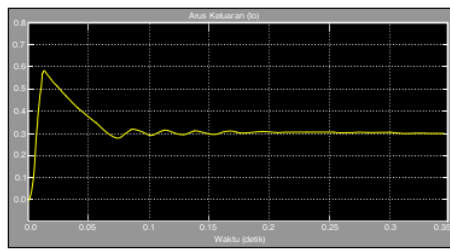Grafik hasil simulasi Matlab diperlihatkan pada Gambar 8 (a) dan (b).



a.

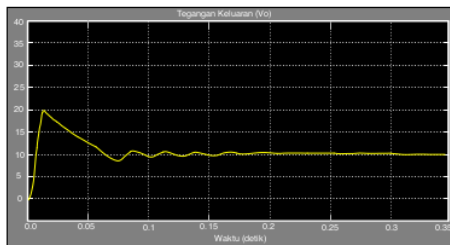

b.

Gambar 8. Hasil simulink Matlab
a. Arus keluaran (I_o) sebesar 0.3A
b. tegangan keluaran (V_o) sebesar 10 V

Frekuensi operasi pada 50 KHz. Pada Gambar 6 (a) ditunjukkan dari simulasi Matlab arus keluaran adalah sebesar 0.3 A. Pada Gambar 6 (b) ditunjukkan dari simulasi Matlab tegangan keluaran V_o sebesar 10 V. Frekuensi 50.5 KHz Duty cycle dipertahankan 0.6 .

METODE PENELITIAN

Pengujian dan pemilihan komponen pada papan percobaan (breadboard), kemudian dibuatkan *Printed Circuit Board* (PCB) menggunakan protel CAD. Solder dan perakitan komponen. Pengujian variasi jumlah lilitan primer sekunder untuk menentukan frekuensi osilasi dan tegangan keluaran boost converter. Bentuk gelombang dari sinyal keluaran di observasi menggunakan oscilloscope. Intensitas cahaya LED (beban), diuji tingkat kecerahannya menggunakan luxmeter.

ANALISA PENGUKURAN

Pengujian dilakukan dengan membuat beberapa variasi jumlah lilitan pada ukuran toroid ferite dan kabel email tetap (0.3 mm). pada Tabel 2 diperlihatkan hasil eksperimen variasi jumlah lilitan terhadap tegangan dan frekuensi keluaran.

Tabel 2. Hasil pengukuran Variasi jumlah lilitan toroid ferite terhadap tegangan dan frekuensi keluaran

No	Primer (belitan)	Sekunder (belitan)	Frekuensi (KHz)	Vout (Volt)	
				No Load	Load
1	20	20	350.5	60	5.5
2	20	40	325.2	30	3.4
3	15	100	75.3	70	4.2
4	30	50	51.2	140	5.9

Pada percobaan No.4, kondisi tanpa beban, hasil pengukuran untuk rangkaian Joule thief menunjukkan bahwa tegangan puncak ke puncak (V_{pp}) adalah pada kisaran 140 V dengan frekuensi kisaran 51.2 kHz pada jangkah ukur 5 V/div dengan atenuasi probe 10 kali. pada Saat beban LED disambungkan, terjadi drop tegangan menjadi sekitar 5.9 V. Namun ke 60 LED mampu menyala dengan terang. Arus yang masuk ke LED terukur pada kisaran rms 275 mA.

Pada Gambar 9. diperlihatkan screenshot oscilloscope percobaan 4 dari tegangan keluaran Joule-thief 4 a) tanpa beban b) dengan beban



a)

b)

Gambar 9. Screenshot oscilloscope dari tegangan keluaran Joule thief

a)Tanpa beban b) dengan beban

Dari Tabel 1 dapat dianalisa bahwa percobaan no 4. mnghasilkan kecerahan LED yang optimal pada frekuensi 51.2 KHz. Perbandingan jumlah lilitan antara primer dan sekunder proposional pada 30:50 menghasilkan tegangan tinggi 140 Volt. Tegangan keluaran yang tinggi menunjukan bahwa transfer daya optimal disalurkan ke beban LED. Beban LED

pada konfigurasi seri lebih baik pada tegangan tinggi, dibandingkan beban LED pada konfigurasi parallel dengan tegangan keluran rendah.

KESIMPULAN

Rangkaian Joule thief dapat memberikan penguatan arus dan tegangan dari cell volta air laut pada tegangan jepit minimum 0.8 VDC untuk memasok rangkaian seri-parallel 60 buah beban LED dengan memanfaatkan arus transien toroidal melalui *cut-breaking* saklar MOSFET.

Coil (kumparan) yang diletakan pada bahan ferit toroidal (tertutup) memberikan tegangan dan arus lebih tinggi dibandingkan dengan ferit batang rod (terbuka).

Kinerja rangkaian Joule thief dapat ditingkatkan pada daya yang lebih besar, dengan cara memperbesar ukuran diameter toroid dengan saklar MOSFET.

Jumlah lilitan Primer dan sekunder harus proposional. Dengan perbandingan lilitan primer : sekunder = 3:5 akan memiliki *power transfer* maksimum optimal untuk menyalakan LED lebih terang.

Cairan sel volta perlu di regenerasi tiap 5 menit, sehingga perlu adanya penelitian lebih

lanjut mengenai sel volta air laut, terutama dalam meregenerasi elektrolit sel (air laut), dengan teknis jembatan garam dan sirkulasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

PENELITIAN INI DIDUKUNG OLEH PRODI ELEKTRO FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA DARI PENGABDIAN MASYARAKAT BERBASIS RESEARCH LP2M UAI 2016

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul Fathah (109EE0612). 2013. Design of a Boost Converter, Thesis, National Teknologi Rourkela, india.
- [2] Brigitte Hauke. 2015. Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage, Texas Instruments. (Diakses pada 12 Juli 2017).
- [3] Zhidong Liu, Hoi Lee, 2015, Design of high-performance integrated dimmable LED driver for high-brightness solid-state lighting applications, Analog Integrated Circuits and Signal Processing International Journal, March 2015, Volume 82, Issue 3, pp 519–532

Joule Thief Sebagai Boost Converter Daya LED Menggunakan Sel Volta Berbasis Air Laut

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.usu.ac.id

Internet Source

15%

2

123dok.com

Internet Source

3%

3

www.slideshare.net

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On